

4.4 倒计时定时器的设计、制作与调试

一、实验目的

- 1、学习掌握用 Arduino UNO 设计倒计时定时器；
- 2、学习掌握 PCB 电路板的设计和制作；
- 3、学习掌握 Arduino UNO 扩展板的设计与制作；
- 4、学习掌握旋转编码器的使用。

二、实验设计方案

在日常生活中常常需要定时器,通过设定时间来通知我们一项任务完成或者下一项任务应该开始。本项目使用 Arduino UNO 与其扩展板来实现倒计时定时器。硬件框图如图 4.18 所示,下面对各部分模块进行说明。

 


图 4.18 倒计时定时器框图

1、旋转编码器

旋转编码器是一种数字器件,这种器件有两个输出 (A 和 B)。当旋转旋钮时,输出会有变化,这个变化就告诉你旋钮是顺时针旋转还是逆时针旋转。有关旋转编码器的内容,详见附录 2。

2、LED 时间显示模块

(1) 7 段数码管结构

7 段数码管一般由 8 个发光二极管组成,其中由 7 个细长的发光二极管组成数字显示,另外一个圆形的发光二极管显示小数点。

当发光二极管导通时,相应的一个点或一个笔画发光。控制相应的二极管导通,就能显示出各种字符,尽管显示的字符形状有些失真,能显示的字符数量也有限,但其控制简单,使有也方便。发光二极管的阳极连在一起的称为共阳极数码管,阴极连在一起的称为共阴极数码管,如图 4.19 所示。

 


图 4.19 7 段数码管结构图

(2) 7 段数码管驱动方法

发光二极管 (LED 是一种由磷化镓 (GaP) 等半导体材料制成的, 能直接将电能转变成光能的发光显示器件。当其内部有一电流通过时, 它就会发光。

7 段数码管每段的驱动电流和其他单个 LED 发光二极管一样, 一般为 5~10mA; 正向电压随发光材料不同表现为 1.8~2.5V 不等。

7 段数码管的显示方法可分为静态显示与动态显示, 下面分别介绍。

1) 静态显示驱动:

静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的 I/O 脚进行驱动, 或者使用如 BCD 码二-十进位计数器进行驱动。静态驱动的优点是编程简单, 显示亮度高, 缺点是占用 I/O 脚多, 如驱动 5 个数码管静态显示则需要 $5 \times 8 = 40$ 根 I/O 脚来驱动。

2) 动态显示驱动:

动态驱动是将所有数码管的 8 个显示笔划 "a,b,c,d,e,f,g,dp" 的同名端连在一起, 另外为每个数码管的公共极 COM 增加位元选通控制电路, 位元选通由各自独立的 I/O 线控制, 当单片机输出字形码时, 所有数码管都接收到相同的字形码, 但究竟是那个数码管会显示出字形, 取决于单片机对位元选通 COM 端电路的控制, 所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开, 该位元就显示出字形, 没有选通的数码管就不会亮。

透过分时轮流控制各个 LED 数码管的 COM 端, 就使各个数码管轮流受控显示, 这就是动态驱动。在轮流显示过程中, 每位元数码管的点亮时间为 1~2ms, 由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应, 尽管实际上各位数码管并非同时点亮, 但只要扫描的速度足够快, 给人的印象就是一组稳定的显示, 不会有闪烁感, 动态显示的效果和静态显示是一样的, 能够节省大量的 I/O 口, 而且功耗更低。

由于时间显示分和秒, 只需 4 个数码管, 可考虑两个 2 位 7 段发光 LED, 封装和引脚图如图 4.20 所示。

 


图 4.20 2 位 7 段发光 LED 封装和引脚图

3、时间报警电路

报警可采用蜂鸣器。蜂鸣器按工作原理可分为压电式及电磁式的二大类：压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。它是以压电陶瓷的压电效应，来带动金属片的振动而发声；电磁式的蜂鸣器，则是用电磁的原理，通电时将金属振动膜吸下，不通电时依振动膜的弹力弹回。

蜂鸣器按是否含有驱动，又分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器两种。“有源”是指蜂鸣器本身内含驱动了，直接给它一定的电压就可以响；“无源”是需要靠外部的驱动才可以响的。注意，这里的“源”不是指电源，而是指振荡源。也就是说，有源蜂鸣器内部带振荡源，所以只要一通电就会叫。而无源内部不带振荡源，所以如果用直流信号无法令其鸣叫，要用 2k~5k 的方波去驱动它。无源蜂鸣器的优点是便宜、声音频率可控（可以做出“多来米发索拉西”的效果）以及在一些特例中，可以和 LED 复用同一个控制口。而有源蜂鸣器的优点在于程序控制方便。

4、设计思路

定时器总是处于两种状态之一：停止定时与定时运行。在停止定时状态，转动旋转编码器就可以改变定时时间；在定时运行状态，定时器倒计时。按下旋转编码器上的按钮可以对这两种状态进行切换。

转动旋转编码器时定时时间并不是以秒为步进长度来改变时间，我们有一个标准时间数组来实现。

EEPROM 库用于保存最后使用的时间，所以每当这个装置上电时，它将记住最后一次使用的时间。

5、硬件

设计参考电路图如图 4.21 所示。

 


图 4.21 电路原理图

6、软件设计

参考程序为：

```
#include<EEPROM.h>
int segmentPins[] = {3,2,19,16,18,4,5,17};
int displayPins[] = {6,15,7,14};
int
times[]={5,10,15,20,30,45,100,130,200,230,300,400,500,600,700,800,900,1
000, 1500, 2000, 3000};
```

```

int numTimes=20;
byte selectedTimeIndex;
int timerMinute;
int timerSecond;
int buzzerPin=11;
int aPin=8;
int bPin=10;
int buttonPin=9;

boolean stopped = true;
byte digits[10][8] ={
    //a b c d e f g .
    {1,1,1,1,1,1,0,0},//0
    {0,1,1,0,0,0,0,0},//1
    {1,1,0,1,1,0,1,0},//2
    {1,1,1,1,0,0,1,0},//3
    {0,1,1,0,0,1,1,0},//4
    {1,0,1,1,0,1,1,0},//5
    {1,0,1,1,1,1,1,0},//6
    {1,1,1,0,0,0,0,0},//7
    {1,1,1,1,1,1,1,0},//8
    {1,1,1,1,0,1,1,0};//9
};

void setup()
{
    for(int i=0;i<8;i++)
    {
        pinMode(segmentPins[i],OUTPUT);
    }
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
        pinMode(displayPins[i],OUTPUT);
    }
    pinMode(buzzerPin,OUTPUT);
    pinMode(buttonPin,INPUT);
    pinMode(aPin,INPUT);
    pinMode(bPin,INPUT);
    selectedTimeIndex=EEPROM.read(0);
    timerMinute=times[selectedTimeIndex]/100;
    timerSecond=times[selectedTimeIndex]%100;
}

void loop()

```

```

{
    if(!digitalRead(buttonPin))
    {
        stopped = !stopped;
        digitalWrite(buzzerPin,LOW);
        while(!digitalRead(buttonPin)){};
        EEPROM.write(0,selectedTimeIndex);
    }
    updateDisplay();
}
void updateDisplay() //mmss
{
    int minsecs = timerMinute*100+timerSecond;
    int v = minsecs;
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
        int digit=v%10;
        setDigit(i);
        setSegments(digit);
        v=v/10;
        process();
    }
    setDigit(5);// all digits off to prevent uneven illumination
}

void process()
{
    for(int i=0;i<100; i++)//tweak this number between flicker and blur
    {
        int change=getEncoderTurn();
        if(stopped)
        {
            changeSetTime(change);
        }
        else
        {
            updateCountingTime();
        }
    }
    if(timerMinute == 0 && timerSecond == 0)
    {
        digitalWrite(buzzerPin,HIGH);
    }
}

```

```

void changeSetTime(int change)
{
    selectedTimeIndex+=change;
    if(selectedTimeIndex<0)
    {
        selectedTimeIndex=numTimes;
    }
    else if(selectedTimeIndex>numTimes)
    {
        selectedTimeIndex = 0;
    }
    timerMinute=times[selectedTimeIndex]/100;
    timerSecond=times[selectedTimeIndex]%100;
}

void updateCountingTime()
{
    static unsigned long lastMillis;
    unsigned long m=millis();
    if(m>(lastMillis+1000) && (timerSecond>0 || timerMinute>0))
    {
        digitalWrite(buzzerPin,HIGH);
        delay(10);
        digitalWrite(buzzerPin,LOW);
        if(timerSecond==0)
        {
            timerSecond=59;
            timerMinute--;
        }
        else
        {
            timerSecond--;
        }
        lastMillis = m;
    }
}

void setDigit(int digit)
{
    for(int i=0;i<4;i++)
    {
        digitalWrite(displayPins[i],(digit!=i));
    }
}

```

```

}

void setSegments(int n)
{
    for(int i=0;i<8; i++)
    {
        digitalWrite (segmentPins[i], !digits[n][i]);
    }
}

int getEncoderTurn()
{
    // return -1, 0, or +1
    static int oldA=HIGH;
    static int oldB=HIGH;
    int result = 0;
    int newA=digitalRead(aPin);
    int newB=digitalRead(bPin);
    if (newA != oldA || newB != oldB)
    {
        // something has changed
        if(oldA == HIGH && newA==LOW)
        {
            result --(2*oldB-1);
        }
    }
    oldA = newA;
    oldB = newB;
    return result;
}

```

三、实验任务与要求

- 1、用 Arduino UNO 设计倒计时定时器，要求如下：设定倒计时时间若干（设定标准时间数组），通过旋转编码器选择，时间到时报警（上面例子中是数码管是共阳的，**要求按数码管是共阴的情况设计**）。
- 2、设计电路，完成相应器件的选择，制作 Arduino UNO 扩展板。
- 3、编制与调试倒计时定时器程序。
- 4、将制作的扩展板与 Arduino UNO 板组装后，进行系统联调。

四、思考题

- 1、考虑倒计时定时器的应用，例如如何控制定时加热，简要介绍实现的电路。
- 2、如何通过修改程序，消除秒钟滴答声。