

作业12

1. $E = C \odot D + \overline{AB}$

令 $E=0$ 来测试SA1

C、D相异, $A=B=1$

$\{w_4, w_3, w_2, w_1\} = 0111 \text{ 或 } 1011$

2. $E = \overline{(B \odot C)A}$

a) 令 $E=1$

$A=0$ 或 $B \odot C=0$

$\{w_3, w_2, w_1\} = 000, 010, 110, 100, 101, 011$

b) B可能一直为1 ~~将~~ $E = \overline{(B \odot C)A}$

令 $A=1$ $C=1$ ~~将~~ $E = \overline{B}$

$A=1$ $C=0$ $E=B$

可以检测出B真值

$\{w_3, w_2, w_1\} = \overline{011}, \overline{111}, 001, 101$

20