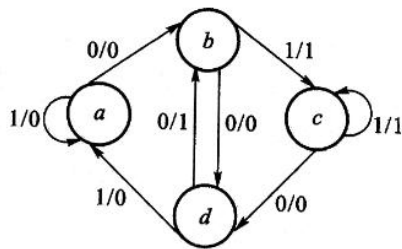


HW10

具体题目如下：

（参考书：补充讲义。可以在学在浙大下载。）

[8.2] 把题图 8.2 四个状态的状态转换图试转换为 ASM 图。



题图 8.2

补充习题：

某时序电路的状态转换图如下图所示，其中 A 为输入信号，Y 为输出信号。试用 D 触发器和必要的门电路设计该时序电路。

要求：

- (1) 画出次态卡诺图；
- (2) 写出驱动（激励）方程、输出方程；
- (3) 画出逻辑电路图。

